

Afbryderen tænder og slukker pæren

Jeg tror, afbryderen får pæren til at lyse kraftigere

Afbryderen er i et andet kredsløb, så den vil ikke påvirke pæren

